

## Placer des interrupteurs

### 1- Les 2 types d'interrupteurs

Schématiser ci-dessous un circuit comportant 1 générateur (1 pile), 2 lampes et 1 interrupteur en distinguant 2 cas :  
Représenter sur chaque schéma le déplacement du courant par des flèches.

Interrupteur simple allumage	Interrupteur double allumage

### 2 - – Les éléments d'un circuit électrique

Dipôles	Pile	Interrupteur ouvert	Interrupteur fermé	Lampe	Moteur	Diode
Symboles normalisés : (Schématiser)						