

Schématiser des circuits électriques

Pour chaque TP, réalise le schéma du circuit électrique et nomme les dipôles utilisés.

TP 1 - (5 points)

TP 2 - (5 points)

TP 3 - (5 points)

TP 4 - (5 points)

TP 5 - (2 points)

TP 6 - (2 points)